

Q 2) b

$$d) R_E = 0.5k \Omega + 0.5k \Omega = R_{E \max} = 0.525k \Omega, R_{E \min} = 5.25k \Omega$$

$$I_B = 1.332 \times 10^{-5} A$$

$$I_C = 1.332 \times 10^{-3}, I_E = 1.345 \times 10^{-3}$$

$$V_{CEQ} = 10 - 1.332 \times 10^{-3} \times 5.25 \times 10^3 - 1.345 \times 10^{-3} \times 0.525 \times 10^3$$

$$V_{CEQ} = 2.3V$$

$$R_{E \max} = 0.525k \Omega, R_{E \min} = 4.75k \Omega :-$$

$$I_{BQ} = 1.332mA, I_{EQ} = 1.345mA, V_{CEQ} = 2.97V$$

linear algebra
trigonometry
combinatorics
numerical analysis
calculus

$$R_{E \min} = 0.475k \Omega, R_{E \max} = 5.25k \Omega$$

$$I_{BQ} = 1.467 \times 10^{-5}$$

$$I_{CQ} = 1.467mA, I_{EQ} = 1.482mA, V_{CEQ} = 1.59V$$

$$R_{E \min} = 0.475k \Omega, R_{E \max} = 4.75k \Omega$$

$$I_{CQ} = 1.467mA, I_{EQ} = 1.482mA$$

$$V_{CEQ} = 2.33V$$

Q.1) a)

$$I_B R_B + 1 = 0$$

$$I_B R_B = 1$$

$$I_B = \frac{1}{500K} = 2 \times 10^{-6} A$$

$$I_E = I_B (1 + \beta)$$

$$\beta = \frac{I_E}{I_B} - 1 = 134$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = 0.9926 \quad I_C =$$

$$I_C = \beta I_B = 2.68 \times 10^{-4} A$$

$$I_B R_B + V_{BE(on)} + R_E I_E - 3 = 0$$

$$1 + I_E R_E = 2.3$$

$$I_E R_E = 1.3$$

$$I_E = \frac{1.3}{4.8K} = 2.7 \times 10^{-4} A$$


$$6 = V_{CE} + I_E R_E$$

$$V_{CE} = 6 - 1.3 = 4.704$$

$$6 = V_{CE} + I_E R_E \Rightarrow 6 = V_{CE} - \alpha I_C R_E$$

~~$6 = V_{CE}$~~
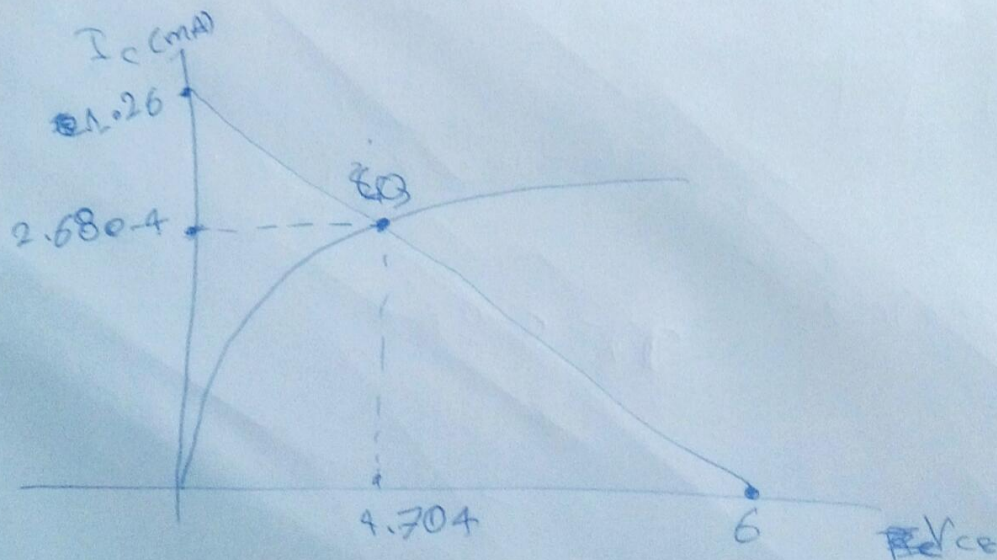
$$I_C = \frac{V_{CE} (6 - V_{CE})}{\alpha R_E}$$



Q1) b) $5 - 4 = I_E R_E \Rightarrow I_E = \frac{1}{R_E} = 5e-4 A$

~~$5 = I_E$~~ $-5 + I_E R_E + V_{CE(on)} + I_B R_B + I_C R_C - 5 = 0$

~~$I_B R_B + I_C R_C = 5.3$~~

$$\begin{cases} I_B R_B + I_C R_C = 5.3 \rightarrow (1) \\ I_C + I_B = 5 \times 10^{-4} \rightarrow (2) \end{cases}$$

Solve 1, 2 : get :


$$\begin{cases} I_B = 3.261 \times 10^{-5} A \\ I_C = 4.97 \times 10^{-4} A \end{cases}$$

$\beta = \frac{I_C}{I_B} = 152 \quad \alpha = 92.09935$

$$\begin{aligned} I_B &= 4e-5 A \\ I_C &= 4.53e-4 \\ \beta &= 11, \alpha = 0.9167 \end{aligned}$$

$10 = I_E R_E + V_{CE} + R_C I_C$

$I_C R_C + V_{CE} = 9$

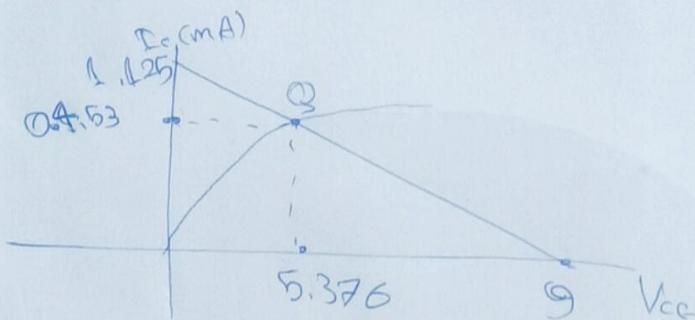

Q2) $V_{TH} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \times 10 - 5 = -3.571V$

a)

$$R_{TH} = \frac{2e3}{12e3 + 2e3} = 1.714k\Omega$$

b)


$$V_{TH} = I_B R_{TH} + V_{BE(on)} + (1 + \beta) I_B R_E - 5$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{TH} - V_{BE(on)} - 5}{R_{TH} + (1 + \beta) R_E} = 1.396 \mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_B = 1.396 \mu A \times 10^{-3} A$$

$$V_{CEQ} = 10 - (1.396 \mu A) \times 5 - 1.91 \times 0.5 = 2.32$$

c)

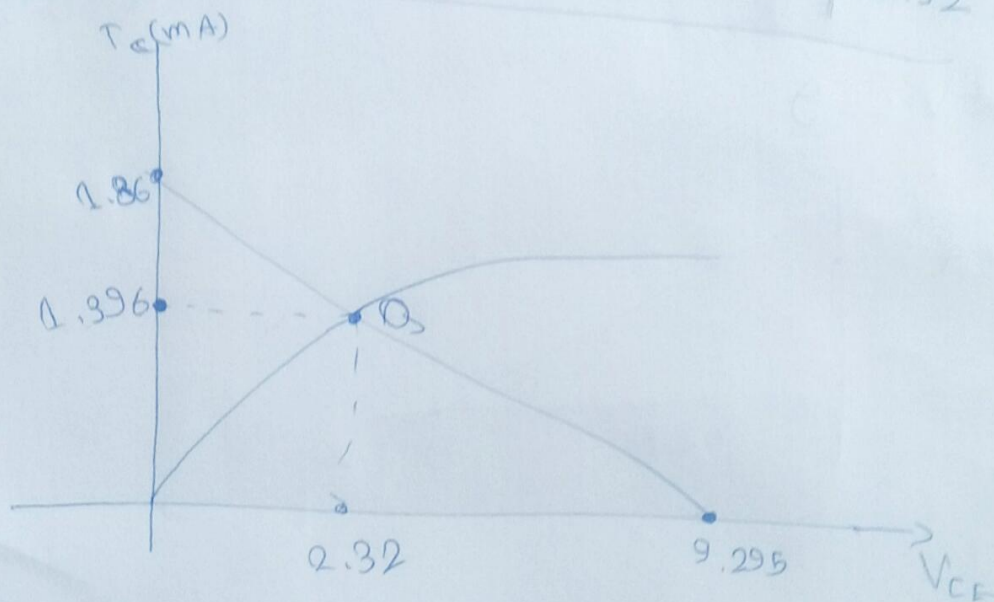

Q 3) $V_S = 5V$, $V_G = 0$ thus $V_{SG} = 5V$

$V_{TP} = -0.5V$ thus $V_{SD}(\text{sat}) = V_{SG} + V_{TP} = 5 - 0.5 = 4.5V$

~~$V_D = 0$~~ thus $V_{SD} = 5V$

a) $V_D = 0$ thus $V_{SD} = 5V$

$I_D = 2 \times (5 - 0.5)^2 \Rightarrow I_D = 4.05 \times 10^{-2} A$

b) $V_D = 2V$ thus $V_{SD} = 3V$

$I_D = 2 \times (2 \times (5 - 0.5) \times 3 - 3^2) \Rightarrow I_D = 3.6 \times 10^{-2} A$

c) $V_D = 4V$ thus $V_{SD} = 1V$

$I_D = 2 \times (2 \times (5 - 0.5) \times 1 - 1^2) \Rightarrow I_D = 1.6 \times 10^{-2} A$

d) $V_D = 5V$ thus $V_{SD} = 0$

thus $I_D = 0$

Q 4)

$$V_G = \frac{6}{6+14} \times 10 - 5 = -2V$$

$$V_G = V_{GS} + I_D R_S - 5$$

$$V_G = V_{GS} + \frac{I_n}{2} \times \frac{W}{L} \times R_S \times (V_{GS} - V_{TH})^2 - 5$$

$$5-2 = V_{GS} + \frac{0.12}{5} \times 25 \times 0.5 (V_{GS}^2 - 0.8 V_{GS} + 0.16)$$

$$V_{GS} = 1.71$$

$$I_D = \frac{0.12}{5} \times 25 \times (1.71 - 0.4)^2 = 2.58 \times 10^{-3} A$$

$$V_{DS} = 10 - 2.58 \times (1.2 + 0.5) = 5.62 V$$